

基本逻辑门：

1 AND (与)

逻辑符号：&

规则：只有两个输入都为 1 时输出才为 1。

A	B	A & B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2 OR (或)

逻辑符号：|

规则：只要有一个输入为 1，输出就是 1。

A	B	A   B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

3 NOT (非)

逻辑符号：~或!

规则：取反， $0 \rightarrow 1$ ,  $1 \rightarrow 0$ 。

A	~A
0	1
1	0

4 XOR (异或)

逻辑符号：^

规则：输入相同输出 0，输入不同输出 1。

A	B	A ^ B
0	0	0
0	1	1
1	0	1

A	B	$A \wedge B$
1	1	0

📌 小结:

- AND = “都要 1 才行”
- OR = “有 1 就行”
- NOT = “翻转”
- XOR = “不同为 1, 相同为 0”

## 基本门级电路:

### 1、D触发器



D触发器：在时钟边沿把输入 D 的值锁存到输出 Q，最常用，输入即输出。

D    Q(next) 说明

-----  
 0    0        输出跟随输入，置 0  
 1    1        输出跟随输入，置 1

```
module D_flip_flops(input clk,d,output q,not_q);
    always @(posedge clk) begin
        q<=d;
    end
    assign not_q=!q; // 关键!!!
endmodule
```

### 2、T触发器




T触发器：每次时钟边沿如果 T=1 就翻转输出，否则保持不变，翻转型，常用于分频。

T    Q(next)    说明

-----  
 0    Q(prev)    保持不变  
 1    ~Q(prev)   翻转

### 3、JK触发器

 

JK触发器：综合了RS和T触发器功能，J=1,K=0置1，J=0,K=1清0，J=K=1翻转，功能全，能模拟其他触发器。

J	K	Q(next)	说明
---	---	---------	----

-----

0	0	Q(prev)	保持
---	---	---------	----

0	1	0	复位
---	---	---	----


1	0	1	置位
---	---	---	----

1	1	~Q(prev)	翻转
---	---	----------	----

```
module JK_flip_flops (  
    input wire clk,  
    input wire j,  
    input wire k,  
    output wire Q  
);  
    wire D;  
    assign D = (j & ~Q) | (!k & Q);  
    D_flip_flops u_dff (.clk(clk), .d(D), .q(Q));  
endmodule
```

```
module D_flip_flops (  
    input wire clk,  
    input wire d,  
    output reg q  
);  
    always @(posedge clk) q <= d;  
endmodule
```

#### 4、RS锁存器（SR锁存器）

 

RS锁存器：通过 R（复位）和 S（置位）控制输出状态，最基础的存储电路，但有禁止态。

S	R	Q(next)	说明
---	---	---------	----

-----

0	0	Q(prev)	保持
---	---	---------	----

1	0	1	置位
---	---	---	----

0	1	0	复位
---	---	---	----

1	1	未定义	禁止态（forbidden）
---	---	-----	----------------

#### verilog语言知识点：

“||”为逻辑运算符，a||b当且仅当a与b都为0时，结果才为0

“{}”为拼接符，b[15:0]={a[15:1],1'b1}

“^”异或，“|”或，“&”与，“~”按位取反，“!”逻辑取反“~^、^~、~(a^b)、~a^b”异或非

assign 是 **连续赋值**，只能在过程块（always、initial）外面用。而reg类型只能在always、initial里使用。

编译指令default\_nettype none，若不声明则未声明的信号会被当作wire导致出错。

在纯Verilog-2001 或之前标准里不支持 int 类型而是integer(还必须在always块外部声明)且不支持i--/++而是i=i-1或i=i+1（仅SystemVerilog支持现代写法）

BCD码 (Binary-Coded Decimal, 二进制编码的十进制) :

十进制	BCD (4-bit)
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

```
module bcd (  
    input clk,  
    input reset,  
    input enable,  
    output [3:0] q);  
    always @(posedge clk) begin  
        if(reset) q<=0;  
        else q<=(!enable)?q:  
            (q<4'd9)?(q+1):0;  
    end  
endmodule
```

逆反字符串方法:

```
always @(*) begin  
    for (int i=0; i<8; i++)  
        out[i] = in[8-i-1];  
end
```

字符串自复制方法:

```
{num{向量}} 这将向量复制num次。num必须是常量。两组括号都是必需的  
{5{1'b1}} // 5'b11111 (或 5'd31 或 5'h1f)  
{2{a,b,c}} // 与 {a,b,c,a,b,c} 相同  
{3'd5, {2{3'd6}} } // 9'b101_110_110
```

模块实例化:

```

module mod_a ( input in1, input in2, output out );
    // Module body
endmodule

```

方法一: `mod_a instance1(a, b, c);`

方法二: `mod_a instance2(.out(c), .in1(a), .in2(b));`

## 阻塞赋值和非阻塞赋值:

阻塞赋值 (=): 顺序执行, 后面的语句要等前面的执行完才能执行, 像 C 语言那样一步一步算, 先算完 x, 再算 y。

非阻塞赋值 (<=): 并行执行, 右边的值在时钟边沿“同时”更新, 在时钟来临时, 大家一起更新, 好比多个寄存器同时锁存。

case:

```

case(sel)
    2'b00: q = d;
    2'b01: q = w1;
    2'b10: q = w2;
    2'b11: q = w3;
    default q = d;
endcase

```

if / else:

方法一:

```
assign out_assign=((sel_b1==1)&&(sel_b2==1)) ? b : a;
```

方法二:

```

always @(*) begin
    if((sel_b1==1)&&(sel_b2==1))    out_always=b;
    else    out_always=a;
end

```

在实例化的时候可以空开一个参数不填吗?

```
my_module u1 (a, b, , d);    // ❌ 不允许空着
```

```

my_module u2 (
    .a (sig_a),
    .b (sig_b),
    // .c ()    // ✅ 可以省略整个端口
    .d (sig_d)
);

```

减法实现:

```
out_b = b^{32{sub}} + sub; // 当sub=1时是减法, sub=0时是加法
```

"在组合式Always 块中, 使用阻塞赋值。在时钟控制式Always 块中, 使用非阻塞赋值":

一、组合逻辑 always 块

```

always @(*) begin
    y = a & b;

```

```
z = y | c;
end
```

用阻塞赋值=表示语句顺序执行，后面的语句能用到前面刚算好的值

---

二、时序逻辑 **always** 块

```
always @(posedge clk or posedge rst) begin
    if (rst)
        q <= 0;
    else
        q <= d;
end
```

用非阻塞赋值<=在同一个时钟沿，所有非阻塞赋值同时更新

casez:

**casez** 是 Verilog / SystemVerilog 里 带通配符的 **case** 语句，主要用在 组合逻辑匹配和优先级判断，**casez** 会把 **z** 和 **?** 视作通配符，在匹配时忽略对应位的 **0/1**。

```
casez (in[3:0]) // in[3:1] can be anything
    4'bzzz1: out = 0;
    4'bzz1z: out = 1;
    4'bz1zz: out = 2;
    4'b1zzz: out = 3;
    default: out = 0;
endcase
```

一元缩减运算符:

```
& a[3:0] // AND: a[3]&a[2]&a[1]&a[0]. 等价于 (a[3:0] == 4'hf)
| b[3:0] // OR: b[3]|b[2]|b[1]|b[0]. 等价于 (b[3:0] != 4'h0)
^ c[2:0] // XOR: c[2]^c[1]^c[0]
```

返回信号宽度的系统函数\$bits():

```
reg [99:0] out
$bits(out) is 100
example: for (int i=0;i<$bits(out);i++)
```

生成语句generate+genvar，可实现批量实例化

基本语法:

```
genvar i; // 声明一个 generate 变量
generate
    for (i = 0; i < N; i = i + 1) begin : block_name
        // 在这里写你要重复的东西
        // 例如bcd_fadd fa(
        //     a[i*4+3:i*4],
        //     b[i*4+3:i*4],
        //     c[i],
        //     c[i+1],
        //     sum[i*4+3:i*4]
        // );
    end
endgenerate
```

真值表 → 卡诺图 (K-map) 化简 → 最简逻辑式 → 门级电路 → Verilog

### 一、真值表

x3	x2	x1	f
0		0	0
0		0	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

### 二、卡诺图 (K-map)

	x2 x1		
	00	01	11 10
x3=0	0	0	1 1
x3=1	0	1	1 0

### 三、化简

找出 1 的格子：从上表中  $f=1$  的行有：

Row 2: 0 1 0 → (x3=0, col=10)

Row 3: 0 1 1 → (x3=0, col=11)

Row 5: 1 0 1 → (x3=1, col=01)

Row 7: 1 1 1 → (x3=1, col=11)

横向组合: x3=0, col=11 & col=10 → 两个相邻 → x3=0, x2=1 → minterm =  $\sim x3 \& x2$

纵向组合: col=11, x3=0 & x3=1 → 两个相邻 → x2=1, x1=1 → minterm =  $x2 \& x1$

### 四、最简逻辑式

最简逻辑表达式:  $f = (x3 \& x1) | (x2 \& x1) | (!x3 \& x2)$

如何利用“积之和 (SOP, 最小项化简)”和“和之积 (POS, 最大项化简)”两种形式简化“卡诺图”？

例子：

BC	00	01	11	10
A=0	0	0	1	1
A=1	0	1	1	0

SOP: 从 1 出发 → 用“积项相加”； $F = !AB + AC$

m2 & m3 (横向相邻, A=0, B=1 不变) ⇒ 项:  $!AB$

m5 & m7 (纵向可合并为 A C, 因为 m5(101) 与 m7(111) 都有 C=1, A=1) ⇒ 项:  $AC$

POS: 从 0 出发 → 用“和项相乘”； $F = (A+B)(!A+C)$

零点为 m0, m1, m4, m6。先写  $F' = \sum m(0, 1, 4, 6)$  的 SOP, 再取补得到 POS

$F' = m0 + m1 + m4 + m6 = !A!B + A!C$ , 然后取反得  $F = (!A!B + A!C)' = (A+B)(!A+C)$

规则：

- 1、♥要充分利用无关项可以当 0 也可以当 1 的特点，尽量扩大卡诺圈♥
- 2、每个圈应至少包含一个新的 1 格，否则这个圈是多余的
- 3、用卡诺图化简所得到的最简与或式不是唯一的
- 4、将卡诺图中的 1 格画圈，一个也不能漏圈，否则最后得到的表达式就会与所给函数不等；1 格允许被一个以上的圈所包围

SystemVerilog 的动态切片：

```
out = in[sel*4 +: 4]; // +: 表示从 sel*4 开始的 4 位
```

若不用动态切片也可使用 `out = {in[sel*4+3], in[sel*4+2], in[sel*4+1], in[sel*4+0]};` //语法禁止位宽含有变量，但允许位宽为1的含变量形式存在，可用多个这种形式组成合并。

(有/无符号数) 溢出判断:

```
{cout,sum} = a + b
有符号加法溢出只与 最高位 和 结果最高位 有关//overflow = (sum[最高位]!=a[最高位]) & (a[最高位]==b[最高位]);
无符号溢出才用 cout//overflow = cout;
```

延迟周期信号

```
reg sig_last;// 延迟寄存器
always @(posedge clk) begin
    sig_last <= sig;    // 延迟一个时钟周期输出
end

reg sig_last, sig_last1;// 延迟寄存器
always @(posedge clk) begin
    sig_last <= sig;
    sig_last1 <= sig_last; // 延迟两个时钟周期输出
end
```

双边沿触发器

```
module detff_gate (input clk,input d,output q);
    reg q_rise, q_fall;
    // 上升沿触发的触发器
    always @(posedge clk) begin
        q_rise <= d;
    end
    // 下降沿触发的触发器
    always @(negedge clk) begin
        q_fall <= d;
    end
    // 根据时钟选择输出
    assign q = clk ? q_rise : q_fall;
endmodule
```

不能在条件运算符里用 `q++`，应该改为 `q + 1`，Verilog 里的 `++/--` 只在过程块里单独一行使用，不能嵌套在表达式中

```
q<=(q<4'd9)?(q++):0;//错误
q<=(q<4'd9)?(q+1):0;//正确
```

三个BCD计数器组成能将1000Hz转1Hz

```
module top_module (
    input clk,
    input reset,
    output OneHertz,
    output [2:0] c_enable
);
```



```

wire [3:0] q0, q1, q2;
// 级联使能逻辑
assign c_enable[0] = 1'b1;           // 最低位计数器始终运行
assign c_enable[1] = (q0 == 4'd9);   // q0到9时, 允许q1进位
assign c_enable[2] = (q0 == 4'd9) & (q1 == 4'd9); // q0=9且q1=9时, 允许q2进位
// 三级BCD计数器
bcdcount counter0 (
    .clk(clk),
    .reset(reset),
    .enable(c_enable[0]),
    .Q(q0)
);
bcdcount counter1 (
    .clk(clk),
    .reset(reset),
    .enable(c_enable[1]),
    .Q(q1)
);
bcdcount counter2 (
    .clk(clk),
    .reset(reset),
    .enable(c_enable[2]),
    .Q(q2)
);
// 当 q2q1q0 = 999 时, 下一个周期归零 => 产生OneHertz
assign OneHertz = (q0 == 4'd9) & (q1 == 4'd9) & (q2 == 4'd9);
endmodule

```

不能在同一模块内部被**自己赋值**

```

output pm;
assign pm = ~pm; // 错误!!! 这种写法只能在always块里使用

```

$q[3:0] + 1'b1$ 和 $q[3:0] + 1$ 区别:

当个位  $q[3:0]$  与  $1'b1$  相加时, Verilog 会把  $1'b1$  自动扩展到 4 位 (或者最少足够的位宽), 然后执行加法。  
 当  $q[3:0]$  (4 位) 与 32 位 1 相加时, Verilog 会先扩展  $q[3:0]$  到 32 位再计算。

算术右移和逻辑右移的区别: 只有当操作数为signed时候算术运算>>>或<<<才起作用否则和逻辑移位没区别.

移位类型	运算符	高位填充	适用类型
逻辑右移	>>	0	无符号数
算术右移	>>>	符号位	有符号数

reg [3:0] arr的索引范围是0~3, 且值大小范围0~15. reg [位宽] arr [向量个数]

- reg [15:0] arr [15:0]; → 16 个元素, 每个是 16 bit → **16 行, 每行 16 bit 向量**
- reg arr [15:0][15:0]; → 16×16 个元素, 每个是 1 bit → **16 行 × 16 列的单 bit 矩阵**

子模块命名不能和官方库重复, 否则会报错

```

dff ins3(KEY[0],(LEDR[1]^LEDR[2]),SW[2],KEY[1],LEDR[2]);

module dff(input clk,d0,d1,L,output q);//不允许!!!
    always @(posedge clk) begin
        q<=(L)?d1:d0;
    end
endmodule

```

组合逻辑反馈环路 (例:  $Q \leftarrow \dots Q$ )

```

方法一：中间变量
wire D; // 声明一个中间连线
// 组合逻辑：根据控制信号选择下一状态D的值
assign D = L ? R : (E ? w : Q);
// 时序逻辑：在时钟上升沿将D的值寄存在Q
always @(posedge clk) begin
    Q <= D;
end
方法二：
always @(posedge clk) begin
    if (L)
        Q <= R;      // 加载模式 (Load)
    else if (E)
        Q <= w;      // 使能模式 (Enable)
    // 否则保持Q不变，无需写 else Q <= Q;
end

```

wire类型与物理连线不同，Verilog 中的连线具有方向性。这意味着信息仅沿一个方向流动，从右往左。

parameter是 Verilog 中用于定义常量的关键字，它定义的标识符代表一个在编译时就已经确定的固定值，在代码运行时不能被修改，这类似于 C 语言中的 #define宏定义。

如果你的复位是异步的，就需要在敏感列表中加入 posedge reset；如果是同步的，则不需要

有限状态机FSM基本框架

```

module top_module(
    input clk,
    input areset,
    input bump_left,
    input bump_right,
    output walk_left,
    output walk_right);

    parameter LEFT=0, RIGHT=1;
    /*
    状态定义有两种方式：
    一、数字：
    parameter A=3'd0,B=3'd1,C=3'd2,D=3'd3,E=3'd4,F=3'd5;
    二、独热码：
    parameter A=6'b000001;B=6'b000010;C=6'b000100;D=6'b001000;E=6'b010000; F=6'b100000;
    */
    reg state, next_state;

    always @(*) begin
        // State transition logic
        case(state)

```

```

        LEFT: next_state=(bump_left)?RIGHT:LEFT;
        RIGHT: next_state=(bump_right)?LEFT:RIGHT;
    endcase
end

always @(posedge clk, posedge areset) begin
    // State flip-flops with asynchronous reset
    if(areset) state<=LEFT;
    else state<=next_state;
end

// Output logic
assign walk_left  = (state == LEFT);
assign walk_right = (state == RIGHT);

endmodule

```

## 延迟周期信号

```

reg sig_last; // 延迟寄存器
always @(posedge clk) begin
    sig_last <= sig; // 延迟一个时钟周期输出
    out <= sig_last;
end


reg sig_last, sig_last1; // 延迟寄存器
always @(posedge clk) begin
    sig_last <= sig;
    sig_last1 <= sig_last; // 延迟两个时钟周期输出
    out <= sig_last1;
end

```


Moore FSM 的输出仅由当前状态决定，而 Mealy FSM 的输出则由当前状态和当前输入共同决定。

题目：用于识别输入信号x上的序列“101”。您的有限状态机应该有一个输出信号z，当检测到“101”序列时，该信号被置位为逻辑 1。

Mealy型：

 

Moore型：

 

'x 是 Verilog 的一种**字面值 (literal) 表示法**，意思是“**未知值 (unknown)**”

```
case (state)
  s0: next = s1;
  s1: next = s2;
  s2: next = s0;
  default: next = 'x; // <- 这里
endcase
```

'x 这表示 “宽度自动匹配，被赋值变量的宽度”，并且所有位都是 x。

在always @(posedge clk) 块里混用阻塞和非阻塞，**执行顺序**是先阻塞最后非阻塞在时钟沿结束后统一执行，而阻塞语句之间按照书写顺序从上到下依次顺序执行。


always块相当于一个触发器。**确保每个寄存器信号只在一个时序 always块中被赋值**（若出现两个 always @(posedge clk)块都对同一个寄存器信号 out进行了赋值，则会Can't resolve multiple constant drivers for net “信号”；**解决办法：合并always块**）

```
always @(posedge clk) begin // 触发条件：在时钟上升沿触发
  xxx
end
```

易错点：illegal name "B" used in expression File。原因：忘记加case语句了

```
always @(*) begin
  // case()
  A: next_state=(data)?B:A;
  B: next_state=(data)?C:A;
  C: next_state=(data)?C:D;
  D: next_state=(data)?B:A;
  // endcase
end
```

FSM易错点：状态数量的多与少：

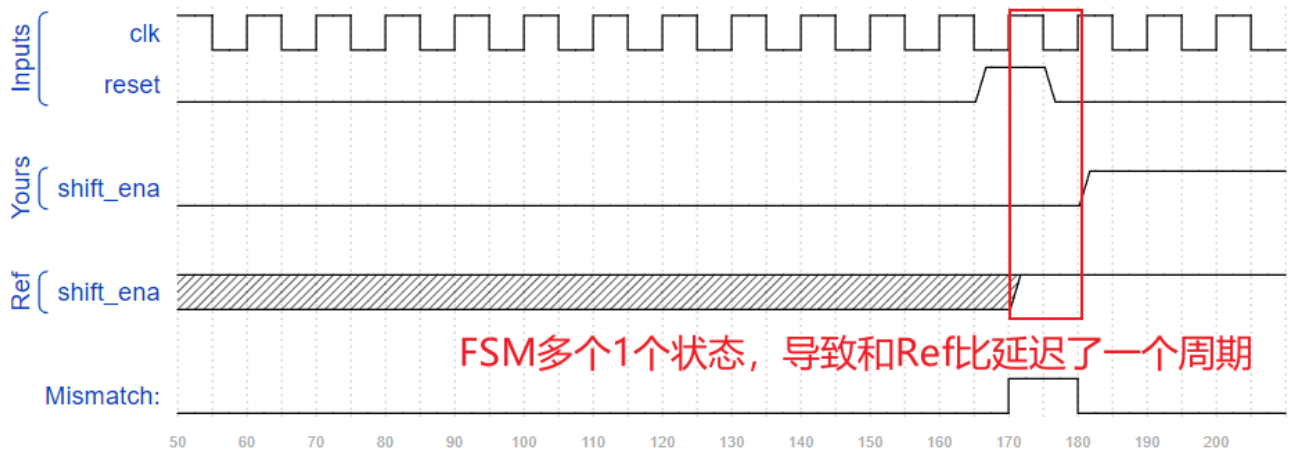

在always块里不能对非reg对象赋值；可以在assign语句里使用reg对象对其他非reg对象赋值。

'#'是什么？在 Verilog 里，'#'表示延迟（delay）。它告诉仿真器：等指定的时间后再执行下一步操作。

```
#5 clk = ~clk; // 意思是：“延迟 5 个时间单位，然后执行 clk = ~clk;

initial begin
    A=0;B=0;
    #10 A=1; // 程序卡在这里10ps,然后再往下顺序执行
    #5 B=1; // 程序卡在这里5ps,然后再往下顺序执行
    #5 A=0; // 程序卡在这里5ps,然后再往下顺序执行
    #20 B=0; // 程序卡在这里20ps,然后再往下顺序执行
end
```

forever只能在always块或initial块内使用

```
initial begin
    forever #5 clk=!clk; //每隔5ps震荡一次，周期是10ps 或者这样写always #5 clk=!clk;
end
```